

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Unidad Aritmético-Lógica (ALU)

Autor: Mg. Luis Alberto Gómez Parada

Frof: Nicolas

correo: lgomez@patagones.cl



Contenido

- 1 Introducción
- 2 ; Qué es una ALU?
- 3 Descripción general de la ALU implementada
- 4 Arquitectura
- 5 Utilización de recursos
- 6 Simulaciones y resultados
- 7 Desafíos y soluciones
- 8 Conclusiones y trabajo futuro
- 9 Demostración



Objetivo del Proyecto

Implementar una Unidad Aritmético-Lógica (ALU) en FPGA como parte del trabajo práctico final del curso de Circuitos Lógicos Programables.



Aspectos Clave del Proyecto

- Diseño e implementación de una ALU de 4 bits
- Uso de VHDL como lenguaje de descripción de hardware
- Implementación en FPGA Xilinx ARTY-Z7 10
- Aplicación práctica de conceptos teóricos

¿Qué es una ALU?

Definición

ALU significa **A**rithmetic **L**ogic **U**nit (Unidad Aritmético-Lógica)

- Sistema dedicado dentro de una unidad de procesamiento
- Realiza operaciones aritméticas y lógicas específicas:
 - Aritméticas: suma, resta, multiplicación, división
 - Lógicas: AND, OR, NOT, XOR
- Componente fundamental en el diseño de procesadores
- Actúa como el "motor de cálculo" de un procesador
- Ejecuta operaciones bajo el control de la unidad de control del procesador


Características clave

- Sistema dedicado: Diseñado para tareas específicas
- Alta velocidad: Optimizado para operaciones frecuentes
- Eficiencia: Realiza cálculos complejos con recursos mínimos




Características técnicas

 - Ancho de bits de entrada: 4 bits
- Ancho de bits de salida: 8 bits (para acomodar la multiplicación)
- Frecuencia de operación: 125 MHz (periodo de 8 ns)
- Uso de Virtual I/O (VIO) para control y monitoreo



 Descripción general de la ALU implementada





Definición VHDL de la ALU

Entidad ALU

```
entity ALU is
port(
    clk : in std_logic;
    A : in std_logic_vector(3 downto 0);
    B : in std_logic_vector(3 downto 0);
    ALU_Sel : in std_logic_vector(1 downto 0);
    Result : out std_logic_vector(7 downto 0);
    CarryOut : out std_logic
);
end entity ALU;
```

Arquitectura ALU

```
architecture Behavioral of ALU is

— Senales internas
signal Sum: std_logic_vector(3 downto 0);
signal Difference: std_logic_vector(3 downto 0);
signal Product: std_logic_vector(7 downto 0);
signal Quotient: std_logic_vector(3 downto 0);
signal Remainder: std_logic_vector(3 downto 0);
signal Carry: std_logic;
signal Borrow: std_logic;
```



Descripción general de la ALU implementada (2/2)

Operaciones soportadas

Aritméticas:

■ Suma: A + B

Resta: A - B

Multiplicación: A * B

■ División: A / B

Características:


- Manejo de overflow en suma/resta
- Producto de 8 bits en multiplicación
- Manejo de división por cero

Ejemplo de funcionamiento

- Entrada A: 1010 (10 en decimal)
- Entrada B: 0011 (3 en decimal)
- Operación: Multiplicación (10 * 3)
- Resultado: 00011110 (30 en decimal)



Diagrama de bloques de la ALU

 



1. Suma (ALU_Sel = 00)

- Método: Sumador Ripple Carry
- Operación: A + B
- Salida: Result[7:0], CarryOut

2. Resta (ALU_Sel = 01)

- Método: Complemento a 2 y suma
- Operación: A B
- Salida: Result[7:0], Borrow (CarryOut invertido)

3. Multiplicación (ALU_Sel = 10)

- Método: Suma y desplazamiento
- Operación: A * B
- Salida: Result[7:0] (producto de 8 bits)

4. División (ALU_Sel = 11)

- Método: Resta sucesiva
- Operación: A / B
- Salidas:
 - Result[7:4]: Cociente
 - Result[3:0]: Resto



Operación de Suma en la ALU

- Método: Suma con Propagación de Acarreo
- Entradas: A[3:0], B[3:0]
- Componente: Sumador (sumNb)
- Resultado: Sum[3:0] + Carry

Características del Ripple Carry:

- Suma secuencial bit a bit, de derecha a izquierda
- Cada etapa depende del acarreo de la etapa anterior
- Simple de implementar, pero puede ser lento para muchos bits

Ejemplo:


- A = 1101 (13 en decimal)
- \blacksquare B = 0110 (6 en decimal)
- Suma: 1101 + 0110 = 10011
- Resultado: 0011 (3), Carry = 1

Nota

La suma con propagación de acarreo es eficiente para ALUs pequeñas, pero para implementaciones más grandes se pueden considerar métodos más rápidos como la



Esquemático Sumador

 



Esquemático Subtractor

 


Figure:



Esquemático Multiplicación


 


Figure:

 

Esquemático División



 



Figure:



Utilización de recursos de la FPGA

tilization	Post	-Synthesis Pos	st-Implementation
			Graph Table
Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	658	17600	3.74
LUTRAM	24	6000	0.40
FF	1077	35200	3.06
10	10	100	10.00
BUFG	2	32	6.25

Figure:

 



Simulaciones y resultados

 


Figure: Simulación Suma



Desafíos y soluciones

- Principales desafíos enfrentados durante el desarrollo
 - implementar método para entrada y salida de variables (VIO)
 - definición de variables adecuadas
 - encontrar métodos adecuados para las operaciones




Conclusiones y trabajo futuro

- Resumen de los logros principales
- Cumplimiento de los objetivos del proyecto
- Posibles mejoras o expansiones futuras
 - implementar parte lógica de al ALU
 - generar una interfaz de entrada y salida de datos real
 - mejorar algoritmos



Demostración y Recursos Adicionales

Video del Proyecto

 

https://www.youtube.com/watch?v=fYx1muBo78U

- Demostración de la ALU
- Explicación detallada del diseño
- Resultados y análisis

Código Fuente en GitHub



 $https://github.com/cpatagon/ALU_vivado$

- Código VHDL completo
- Archivos de proyecto Vivado
- Documentación adicional



¿Preguntas?